
實驗四算術及邏輯運算指令

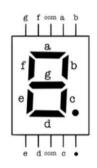1. 進階題

掃描讀取 4*4 鍵盤之按壓輸入訊號,並在單顆七段顯示器上顯示四則運算的結果。鍵盤上 1~9 表示要計算的數字,先從中隨機按下 2 鍵,再按下鍵盤 A、B、C、D代表加、減、乘、除。單顆七段顯示器為共陽極,其腳位如圖。



範例:

- 按下鍵盤上的 A,則執行 9 + 7 = 16 的運算,先將和 16 的十位數 1 顯示在 七段顯示器上,延遲 250 毫秒後,顯示個位數 6。
- 按下鍵盤上的 B·則執行 9-7=2 的運算·並將差 2 顯示在七段顯示器 + 。
- 按下鍵盤上的 C · 則執行 $9 \times 7 = 63$ 的運算 · 先將積 63 的十位數 6 顯示在 七段顯示器上 · 延遲 250 毫秒後 · 顯示個位數 3 。
- 按下鍵盤上的 D · 則執行 9 ÷ 7 = 1 ... 2 的運算 · 先將商 1 顯示在七段顯示 器上 · 延遲 250 毫秒後 · 顯示餘數 2 。
- (註:請勿直接把答案移入暫存器,需要透過加減乘除來完成)